

$$Y_2 = BC + AC$$

① Programmable Logic Array:- [Both AND and OR gates are programmable]

Implement the following functions using PLA.

$$F_1 = \sum m(1, 2, 4, 6), F_2 = \sum m(0, 1, 6, 7),$$




$$F_3 = \sum m(2, 6):$$

Step 1 → Truth table:

A	B	C	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	F <sub>3</sub>
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0



Step 2 → K-map

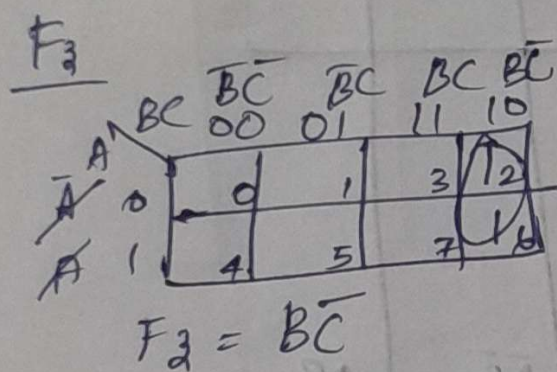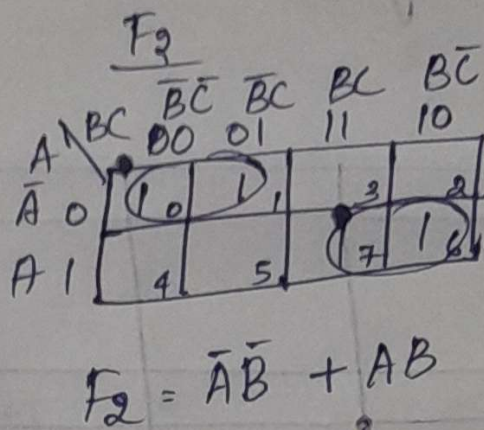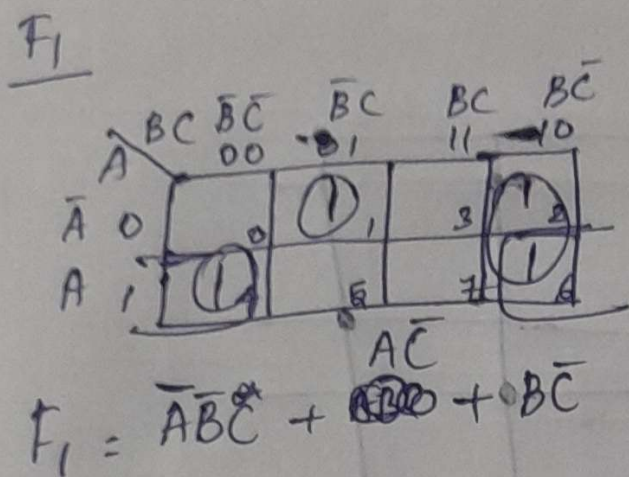


Step: 2

PLA Program table.

Product terms	Inputs			Outputs		
	A	B	C	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	F <sub>3</sub>
$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	0	0	0	1	—	—
$\overline{A}\overline{B}C$	0	0	1	1	—	—
$\overline{A}B\overline{C}$	0	1	0	1	—	1
$\overline{A}BC$	0	1	1	—	1	—
$A\overline{B}\overline{C}$	1	0	0	—	1	—
$A\overline{B}C$	1	0	1	—	—	—
$AB\overline{C}$	1	1	0	—	—	—
$ABC$	1	1	1	—	—	—



Logic diagram:

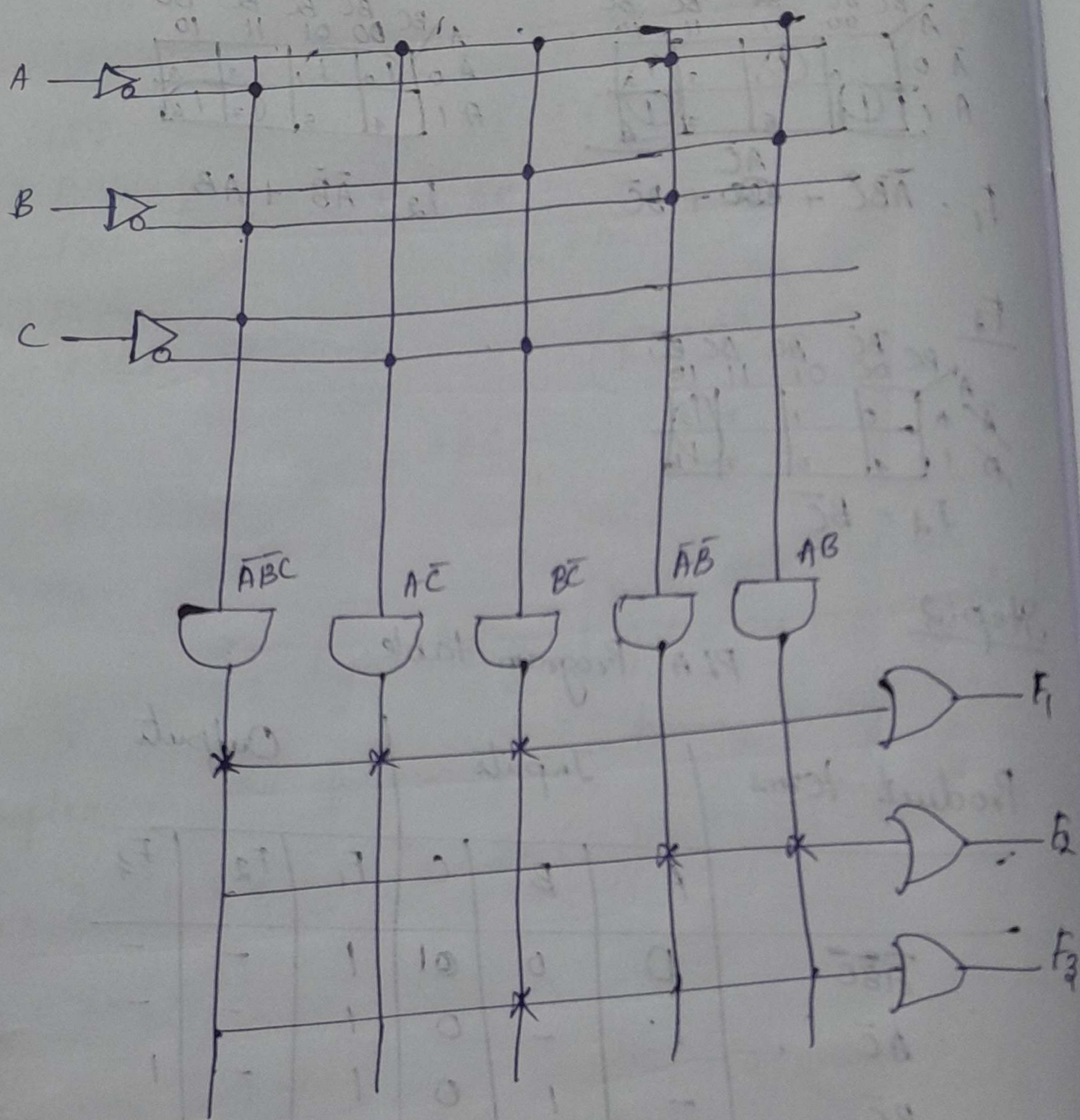



② Programmable Array Logic: [AND → Programmable, OR → fixed]

Implement the following function using PAL.

$$F_1 = \sum m(3, 5, 6, 7), F_2 = \sum m(0, 1, 6, 7)$$

Truth table:

Inputs			Outputs	
A	B	C	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

K-map:

F<sub>1</sub>

		$\bar{B}\bar{C}$	$\bar{B}C$	$BC$	$BC$
A	$\bar{A}$	00	01	11	10
	0	0	1	1	0
	1	1	1	1	1

F<sub>2</sub>

		$\bar{B}\bar{C}$	$\bar{B}C$	$BC$	$BC$
A	$\bar{A}$	00	01	11	10
	0	1	1	0	0
	1	0	0	1	1

$$F_1 = AC + BC + AB$$


$$F_2 = \bar{A}\bar{B} + AB$$

Program Table:

Product terms	Inputs			Outputs	
	A	B	C	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>
AC	1	—	1	1	—
BC	—	1	1	1	1
AB	1	1	—	1	—
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	—	0	1



## Logic diagram:

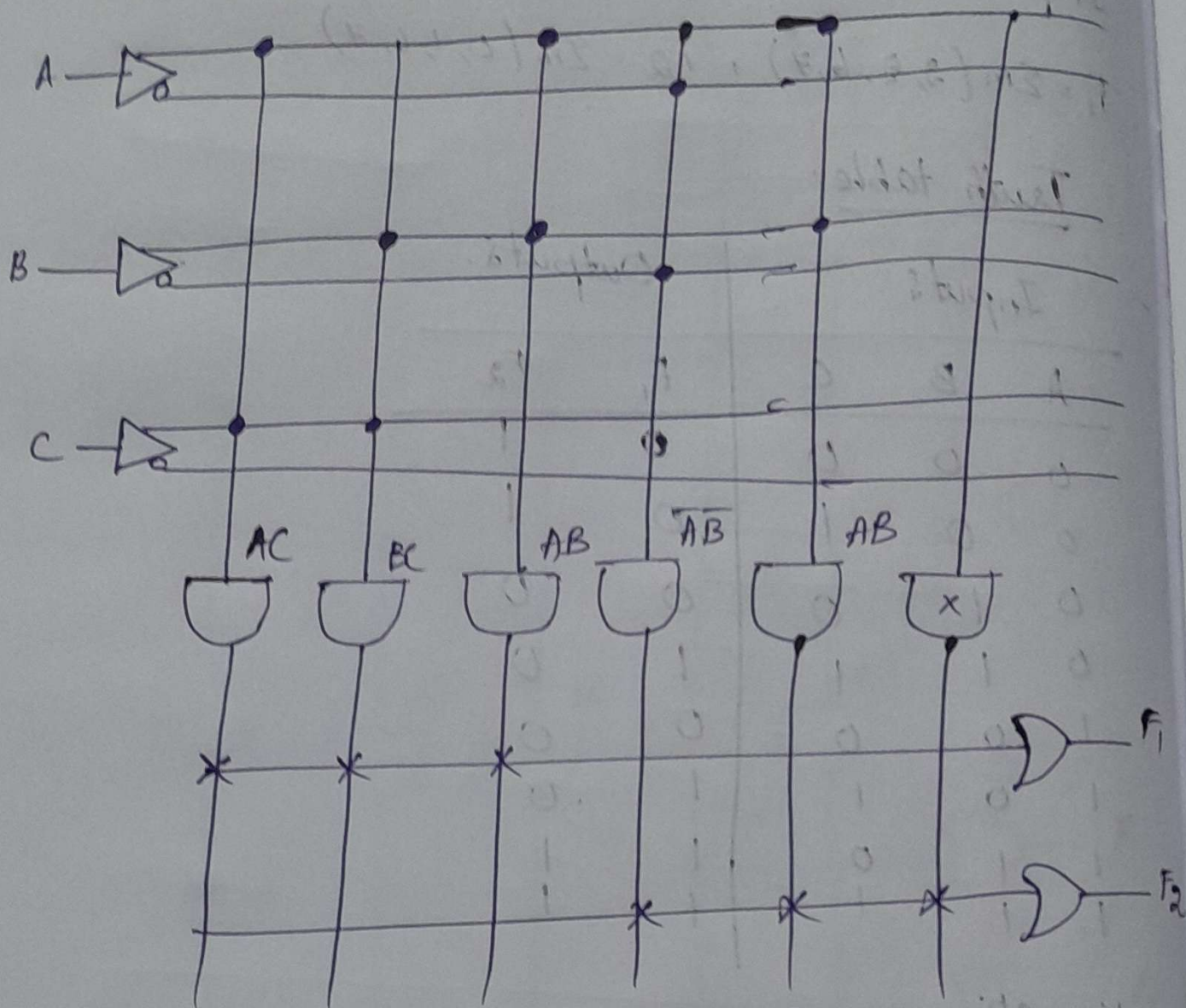

### ③ Programmable Read Only Memory [PROM]

Design a Combinational ~~is~~ circuit using a PROM, the circuit accepts 3 bit binary number and generates its equivalent Excess-3 code.



Truth table:

Inputs			Outputs			
$B_2$	$B_1$	$B_0$	$E_3$	$E_2$	$E_1$	$E_0$
0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	0	1	0

$E_0 = \Sigma m(0, 2, 4, 6)$

$E_1 = \Sigma m(0, 3, 4, 7)$

$E_2 = \Sigma m(1, 2, 3, 4)$

$E_3 = \Sigma m(5, 6, 7)$

Logic diagram:-

