

# ①. PROGRAMMABLE LOGIC ARRAY:- (PLA)

- AND & OR gates are Programmable.
- $\times \rightarrow$  Programmable
- $\bullet \rightarrow$  Fixed

## PROBLEM 1:

①. Implement the following functions using PLA

$$F_1 = \sum m(1, 2, 4, 6), F_2 = \sum m(0, 1, 6, 7), F_3 = \sum m(2, 6).$$

Step 1: Truth table.

Inputs			Outputs		
A	B	C	$F_1$	$F_2$	$F_3$
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0

Step 2: K-Map

$F_1$

A	BC			
	$\bar{B}\bar{C}$ 00	$\bar{B}C$ 01	$BC$ 11	$B\bar{C}$ 10
$\bar{A}$ 0	0	1	3	2
A 1	1	5	7	6

$$F_1 = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{C} + B\bar{C}$$

$F_2$

A	BC			
	$\bar{B}\bar{C}$ 00	$\bar{B}C$ 01	$BC$ 11	$B\bar{C}$ 10
$\bar{A}$ 0	1	1	3	2
A 1	4	5	7	6

$$F_2 = \bar{A}\bar{B} + AB$$



$F_3$ :


	BC	$\bar{B}\bar{C}$	$\bar{B}C$	$BC$	$B\bar{C}$
A	00	01	11	10	
$\bar{A}$ 0				1	
A 1				1	

$$F_3 = \bar{B}\bar{C}$$

Step 3: PLA Program table:

Product terms	Inputs			Outputs		
	A	B	C	$F_1$	$F_2$	$F_3$
$\bar{A}\bar{B}C$	0	0	1	1	-	-
$A\bar{C}$	1	-	0	1	-	-
$B\bar{C}$	-	1	0	1	-	1
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	-	-	1	-
$AB$	1	1	-	-	1	-

Step 4: Logic diagram:

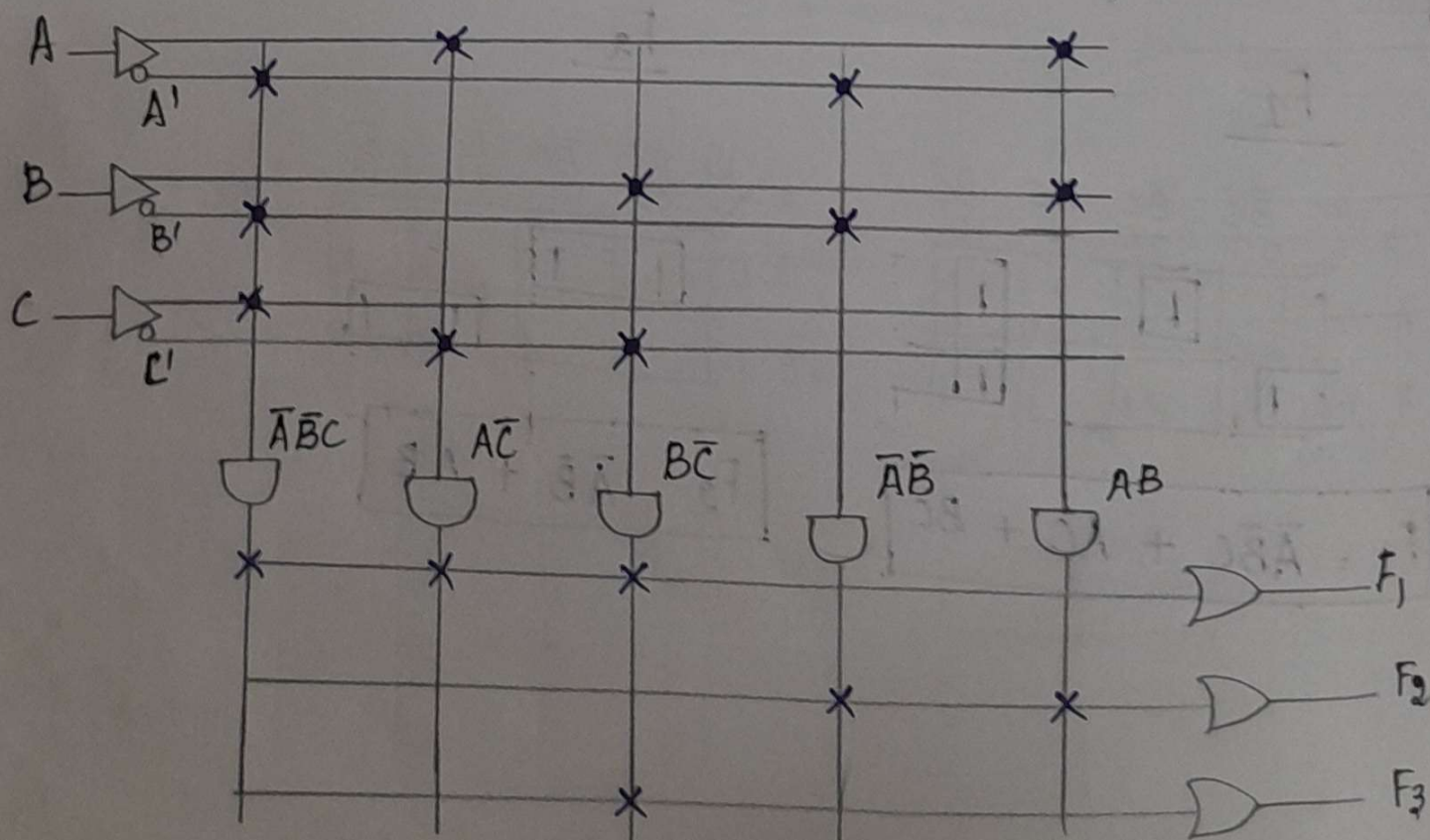



## 2) PROGRAMMABLE ARRAY LOGIC: (PAL)

- AND gate  $\rightarrow$  Programmable
- OR gate  $\rightarrow$  Fixed.

### PROBLEM:

Implement the following function using PAL

$$F_1 = \sum m(3, 5, 6, 7), F_2 = \sum m(0, 1, 6, 7)$$

### Step 1: Truth table

Inputs			Outputs	
A	B	C	$F_1$	$F_2$
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

### Step 2: K-map

$F_1$

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

$$F_1 = AC + BC + AB$$

$F_2$

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6


$$F_2 = \overline{A}\overline{B} + AB$$



### Step 3: PAL Program table:

Product terms	Inputs			Outputs	
	A	B	C	$F_1$	$F_2$
AC	1	-	1	1	-
BC	-	1	1	1	-
AB	1	1	-	1	1
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	-	-	1

### Step 4: Logic diagram:

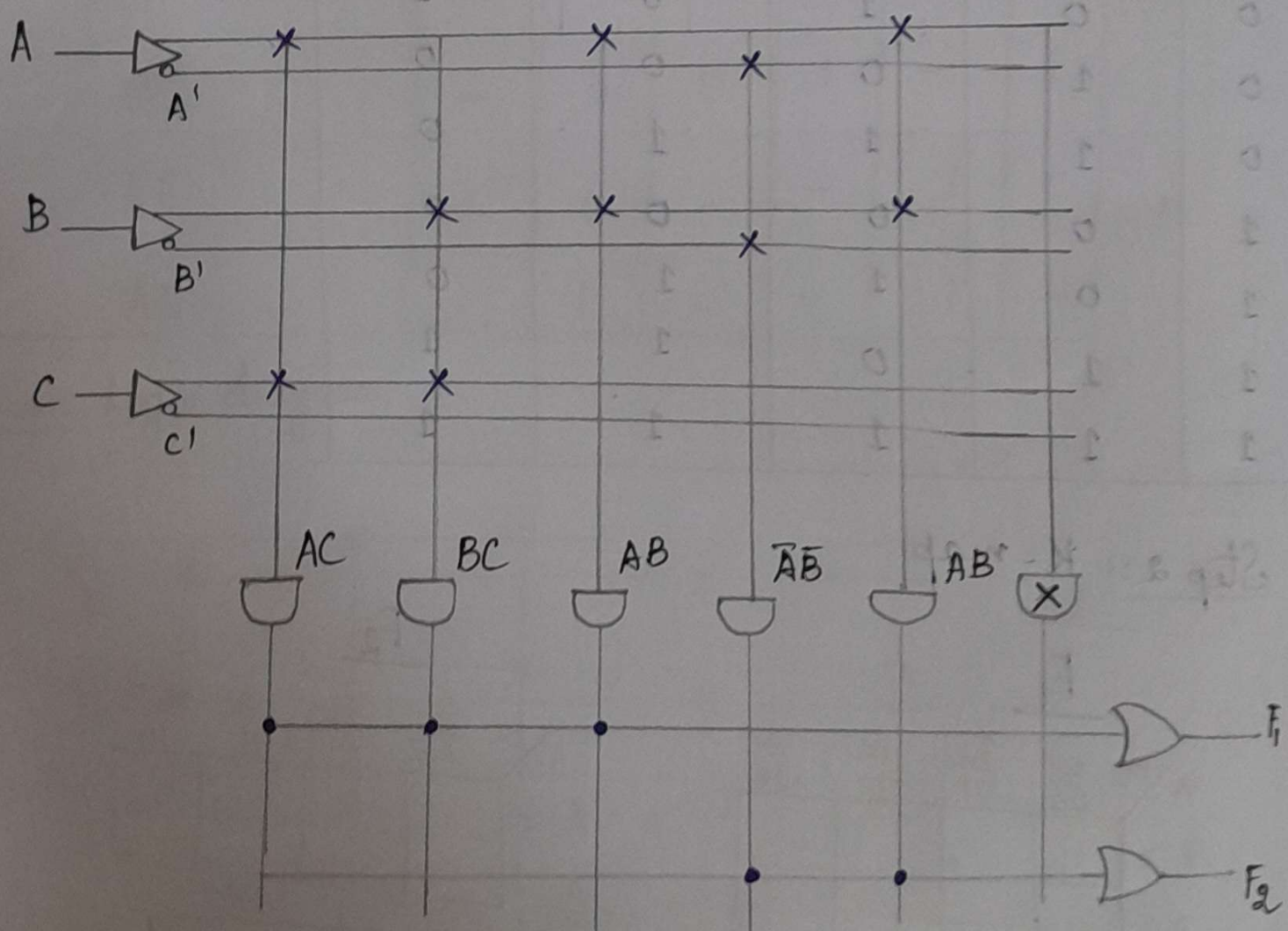



### ③. PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY: (PROM)

- AND gate  $\rightarrow$  Fixed
- OR gate  $\rightarrow$  Programmable.

#### PROBLEM:

Design a Combinational circuit using a PROM, the circuit accepts 3 bit binary number and generates its equivalent Excess-3-code.

Step 1: Truth table.

Inputs			Outputs			
$B_2$	$B_1$	$B_0$	$E_3$	$E_2$	$E_1$	$E_0$
0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	0	1	0

Mim terms:

$$E_0 = \sum m(0, 2, 4, 6)$$

$$E_1 = \sum m(0, 3, 4, 7)$$

$$E_2 = \sum m(1, 2, 3, 4)$$

$$E_3 = \sum m(5, 6, 7)$$

## Step 2: Logic diagram:

