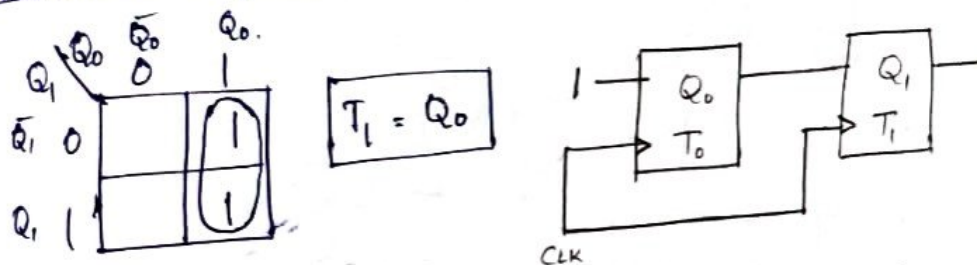


## 2-bit Synchronous Counter:- (T- flip-flop)

| Present State |       | Next State |       | Inputs |       |
|---------------|-------|------------|-------|--------|-------|
| $Q_1$         | $Q_0$ | $Q_1$      | $Q_0$ | $T_1$  | $T_0$ |
| 0             | 0     | 0          | 1     | 0      | 1     |
| 0             | 1     | 1          | 0     | 1      | 1     |
| 1             | 0     | 1          | 1     | 0      | 1     |
| 1             | 1     | 0          | 0     | 1      | 1     |

$$T_0 = 1$$

Characteristic Equation:-



## 3-bit Synchronous Counter:- (T- flip flop)

| Present State |       |       | Next State |         |         | Inputs |       |       |
|---------------|-------|-------|------------|---------|---------|--------|-------|-------|
| $Q_2$         | $Q_1$ | $Q_0$ | $Q_2^+$    | $Q_1^+$ | $Q_0^+$ | $T_2$  | $T_1$ | $T_0$ |
| 0             | 0     | 0     | 0          | 0       | 1       | 0      | 0     | 1     |
| 0             | 0     | 1     | 0          | 1       | 0       | 0      | 1     | 1     |
| 0             | 1     | 0     | 0          | 1       | 1       | 0      | 0     | 1     |
| 0             | 1     | 1     | 1          | 0       | 0       | 1      | 1     | 1     |
| 1             | 0     | 0     | 1          | 0       | 1       | 0      | 0     | 1     |
| 1             | 0     | 1     | 1          | 1       | 0       | 0      | 1     | 1     |
| 1             | 1     | 0     | 1          | 1       | 1       | 0      | 0     | 1     |
| 1             | 1     | 1     | 0          | 0       | 0       | 1      | 1     | 1     |

$$T_0 = 1$$

# Characteristic Equation

$$Q_2 \backslash Q_1 Q_0 \begin{matrix} 00 & 01 & 11 & 10 \\ 0 & \boxed{1} & \boxed{1} & 2 \\ 1 & 4 & \boxed{1} & 6 \end{matrix}$$


$$T_1 = Q_0$$

$$T \backslash Q_1 Q_0 \begin{matrix} 01 & 11 \\ 0 & \boxed{1} & \boxed{1} \\ 1 & \boxed{1} & \boxed{1} \end{matrix}$$

$$T_1 = Q_0$$

$$Q_2 \backslash Q_1 Q_0 \begin{matrix} 00 & 01 & 11 & 10 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 2 \\ 1 & 4 & \boxed{1} & 6 \end{matrix}$$

$$T_2 = Q_1 Q_0$$

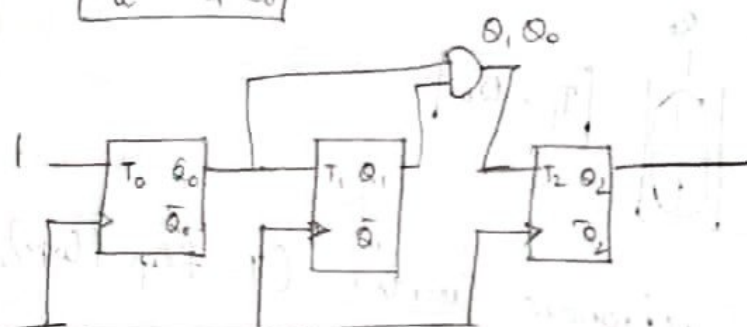

due

$$2^{N-1} + 1 \leq \text{mod} \leq 2^N$$

| N-Bit / ff | Min | Max |
|------------|-----|-----|
| 1          | 2   | 2   |
| 2          | 3   | 4   |
| 3          | 5   | 8   |
| 4          | 9   | 16  |

Design a mod 5 - Synchronous Counter using D-flip flop.

| Present State |       |       | Next State |         |         | Inputs |       |       |
|---------------|-------|-------|------------|---------|---------|--------|-------|-------|
| $Q_2$         | $Q_1$ | $Q_0$ | $Q_2^+$    | $Q_1^+$ | $Q_0^+$ | $D_2$  | $D_1$ | $D_0$ |
| 0             | 0     | 0     | 0          | 0       | 1       | 0      | 0     | 1     |
| 0             | 0     | 1     | 0          | 1       | 0       | 0      | 1     | 0     |
| 0             | 1     | 0     | 0          | 1       | 1       | 0      | 1     | 1     |
| 0             | 1     | 1     | 1          | 0       | 0       | 1      | 0     | 0     |
| 1             | 0     | 0     | 1          | 0       | 1       | 1      | 0     | 1     |
| 1             | 0     | 1     | 1          | 1       | 0       | 1      | 1     | 0     |
| 1             | 1     | 0     | 1          | 1       | 1       | 1      | 1     | 1     |
| 1             | 1     | 1     | 0          | 0       | 0       | 0      | 0     | 0     |

K-map  $\rightarrow$  Present & Inputs

$$D_0 = \overline{Q_0}$$

K-map for  $D_1$ :

| $Q_2 \backslash Q_1 Q_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------------------|----|----|----|----|
| 0                        | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 1                        | 1  | 1  | 1  | 1  |

$$D_1 = \overline{Q_1}Q_0 + Q_1Q_0'$$

$$D_1 = Q_1 \oplus Q_0$$


K-map for  $D_2$ :

| $Q_2 \backslash Q_1 Q_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------------------|----|----|----|----|
| 0                        | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 1                        | 1  | 1  | 1  | 1  |


$$D_2 = \overline{Q_2}Q_1Q_0 + Q_2Q_1\overline{Q_0} + Q_2\overline{Q_1}$$

$$Q_1(\overline{Q_2}Q_0 + Q_2\overline{Q_0}) + Q_2\overline{Q_1}$$
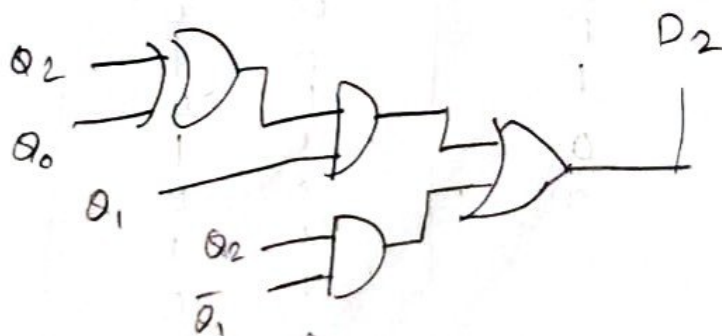
$$Q_1(Q_2 \oplus Q_0) + Q_2\overline{Q_1}$$





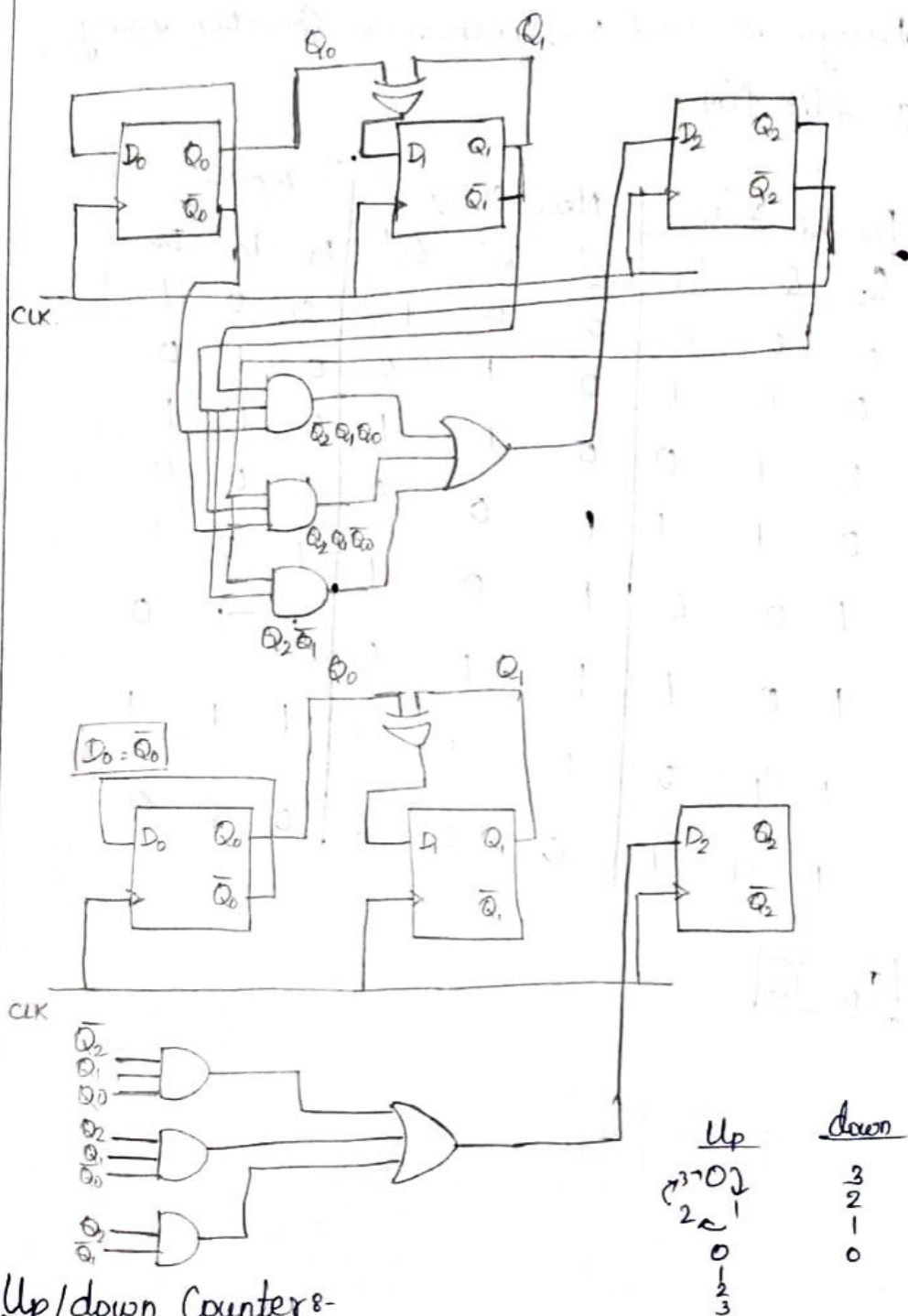

Up/down Counter:-

| Up/down | Present State |       | next State |         |
|---------|---------------|-------|------------|---------|
|         | $Q_1$         | $Q_0$ | $Q_1^+$    | $Q_0^+$ |
| 1       | 0             | 0     | 0          | 1       |
| 1       | 0             | 1     | 1          | 0       |
| 1       | 1             | 0     | 1          | 1       |
| 1       | 1             | 1     | 0          | 0       |
| 0       | 0             | 0     | 1          | 1       |
| 0       | 1             | 0     | 1          | 0       |
| 0       | 1             | 1     | 0          | 1       |
| 0       | 0             | 1     | 0          | 0       |

# 3-bit Sync. Counter Using JK Flip Flops:-

| Present State | Next State | Inputs |   |
|---------------|------------|--------|---|
|               |            | J      | K |
| 0             | 0          | 0      | X |
| 0             | 1          | 1      | X |
| 1             | 0          | X      | 1 |
| 1             | 1          | X      | 0 |

| Present State |       |       | Next State |         |         | Inputs |       |       |       |       |       |
|---------------|-------|-------|------------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $Q_2$         | $Q_1$ | $Q_0$ | $Q_2^+$    | $Q_1^+$ | $Q_0^+$ | $J_2$  | $K_2$ | $J_1$ | $K_1$ | $J_0$ | $K_0$ |
| 0             | 0     | 0     | 0          | 0       | 1       | 0      | X     | 0     | X     | 1     | X     |
| 0             | 0     | 1     | 0          | 1       | 0       | 0      | X     | 1     | X     | X     | 1     |
| 0             | 1     | 0     | 0          | 1       | 1       | 0      | X     | X     | 0     | 1     | X     |
| 0             | 1     | 1     | 1          | 0       | 0       | 1      | X     | X     | 1     | X     | 1     |
| 1             | 0     | 0     | 1          | 0       | 1       | X      | 0     | 0     | X     | 1     | X     |
| 1             | 0     | 1     | 1          | 1       | 0       | X      | 0     | 1     | X     | X     | 1     |
| 1             | 0     | 1     | 1          | 1       | 1       | X      | 0     | X     | 0     | 1     | X     |
| 1             | 1     | 0     | 1          | 1       | 0       | X      | 1     | X     | 1     | X     | 1     |
| 1             | 1     | 1     | 0          | 0       | 0       | X      | 1     | X     | 1     | X     | 1     |

K-map:

|       |       | $J_0$          |                |                |                |
|-------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| $Q_2$ | $Q_1$ | 00             | 01             | 11             | 10             |
|       | $Q_0$ | 00             | 01             | 11             | 10             |
| 0     | 0     | 1              | X <sub>1</sub> | X <sub>3</sub> | 1 <sub>2</sub> |
| 1     | 0     | 1 <sub>4</sub> | X <sub>5</sub> | X <sub>7</sub> | 1 <sub>6</sub> |

$$J_0 = 1$$

|       |       | $K_0$          |                |                |                |
|-------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| $Q_2$ | $Q_1$ | 00             | 01             | 11             | 10             |
|       | $Q_0$ | 00             | 01             | 11             | 10             |
| 0     | 0     | X <sub>0</sub> | 1 <sub>1</sub> | 1 <sub>3</sub> | X <sub>2</sub> |
| 1     | 0     | X <sub>4</sub> | 1 <sub>5</sub> | 1 <sub>7</sub> | X <sub>6</sub> |

$$K_0 = 1$$

|       |       | $J_1$ |                |                |                |
|-------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|
| $Q_2$ | $Q_0$ | 00    | 01             | 11             | 10             |
|       | $Q_1$ | 00    | 01             | 11             | 10             |
| 0     | 0     | 0     | 1              | X <sub>3</sub> | X <sub>2</sub> |
| 1     | 0     | 0     | 1 <sub>5</sub> | X <sub>7</sub> | X <sub>6</sub> |

$$\text{up} \rightarrow J_1 = Q_0$$

$$\text{down} \rightarrow J_1 = Q_0'$$

|       |       | $K_1$          |                |                |    |
|-------|-------|----------------|----------------|----------------|----|
| $Q_2$ | $Q_0$ | 00             | 01             | 11             | 10 |
|       | $Q_1$ | 00             | 01             | 11             | 10 |
| 0     | 0     | X <sub>0</sub> | X <sub>1</sub> | 1 <sub>3</sub> | 2  |
| 1     | 0     | X <sub>4</sub> | X <sub>5</sub> | 1 <sub>7</sub> | 6  |

$$\text{up} \rightarrow K_1 = Q_0$$

$$\text{down} \rightarrow K_1 = Q_0'$$



$$J_2$$


|         |                      |                |                |          |
|---------|----------------------|----------------|----------------|----------|
|         | $\bar{Q}_1\bar{Q}_0$ | $\bar{Q}_1Q_0$ | $Q_1\bar{Q}_0$ | $Q_1Q_0$ |
| $Q_2$   | 00                   | 01             | 10             | 11       |
| $Q_2$ 0 | 0                    | 1              | 1              | 0        |
| $Q_2$ 1 | X                    | X              | X              | X        |

$$K_2$$


|         |                      |                |                |          |
|---------|----------------------|----------------|----------------|----------|
|         | $\bar{Q}_1\bar{Q}_0$ | $\bar{Q}_1Q_0$ | $Q_1\bar{Q}_0$ | $Q_1Q_0$ |
| $Q_2$   | 00                   | 01             | 11             | 10       |
| $Q_2$ 0 | X                    | X              | X              | X        |
| $Q_2$ 1 | 0                    | 1              | 0              | 1        |

Up  $\rightarrow J_2 = Q_1 Q_0$   
 down  $\rightarrow J_2 = Q_1' Q_0'$

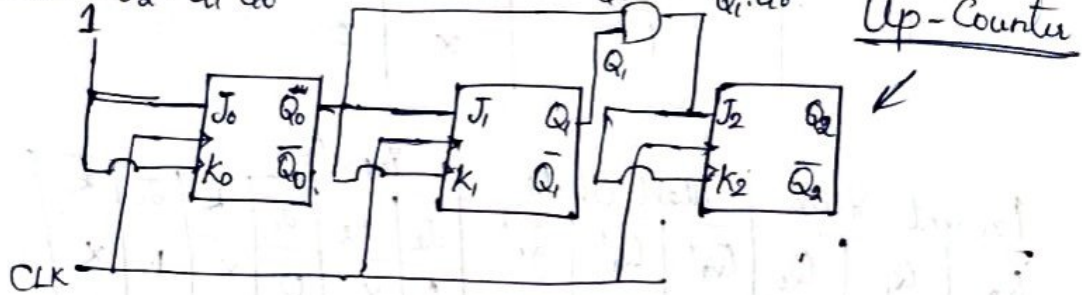up  $\rightarrow K_2 = Q_1' Q_0'$   
 down  $\rightarrow K_2 = Q_1 Q_0$



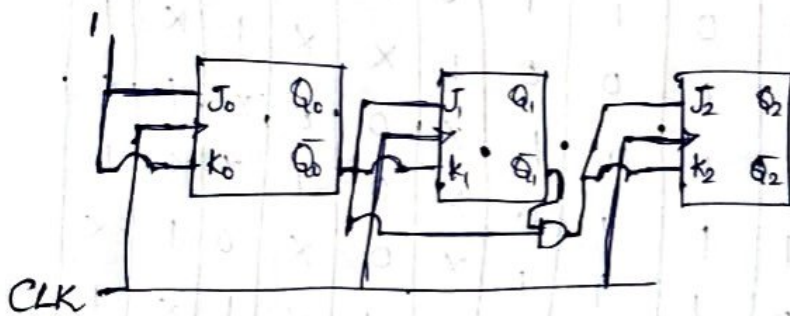Down-counters  $J_3 = Q_2 Q_1 Q_0$   $K_3 = Q_2 Q_1 Q_0$



J K ch. Table

| (S) | (R) | Q | Q' |          |
|-----|-----|---|----|----------|
| J   | K   |   |    |          |
| 0   | 0   | 0 | 1  | } hold   |
| 0   | 0   | 1 | 0  |          |
| 0   | 1   | 0 | 0  | } clear  |
| 0   | 1   | 1 | 0  |          |
| 1   | 0   | 0 | 1  | } set    |
| 1   | 0   | 1 | 1  |          |
| 1   | 1   | 0 | 1  | } Toggle |
| 1   | 1   | 1 | 0  |          |

### Excitation Table.

| P.S | Nx             | C/P.S |
|-----|----------------|-------|
| Q   | Q <sup>+</sup> | J     |
| O   | O              | X     |
| O   | I              | X     |
| I   | O              | I     |
| I   | I              | X     |
|     |                | O     |

up :-

$$J_0 = K_0 = 1$$

$$J_1 \subseteq K_1 \subseteq Q_0$$

$$J_2 = K_2 = 0, 1, 0$$

glown

$$J_0 = K_0 = 1; J_1 = K_1 = Q_0$$

$$J_2 = K_2 = \theta_1' \theta_6'$$

